

Mikrocomputertechnik 1

Einheit 5: Der Single-Cycle-Datenpfad

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Folie

1 / 78


Der Single-Cycle-Datenpfad

Folie

2 / 78

Von der Instruktion zur Hardware

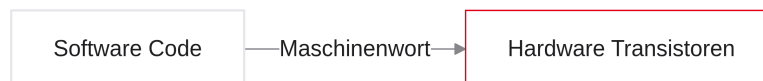- Herzlich willkommen zur fünften Vorlesung in Mikrocomputertechnik 1
- Bisher: Fokus auf die Software-Sicht (Assembler)
- Heute: Brückenschlag zurück zur Hardware
- Die Blackbox des RISC-V-Prozessors öffnen
- Ziel: verstehen, wie eine Textzeile physikalisch Strom durch Leitungen leitet




Notizen

Herzlich willkommen zu Einheit 5. Assembler, Schleifen und Stack beherrschen Sie. Heute: Wie leitet der Chip aus 32 Bits ab, welche Leitungen unter Strom stehen? Logikgatter aus Einheit 1 verschmelzen mit dem Assembler aus Einheit 4.

Agenda für den heutigen Tag

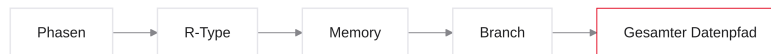1. Die 5 Phasen — Lebenszyklus eines Maschinenbefehls
2. Fetch und R-Type — Hardware für Berechnungen
3. Load und Store — Arbeitsspeicher physikalisch einbinden
4. Der Branch-Pfad — dem PC das Springen beibringen
5. Das Gesamtbild — Zusammenführung über Multiplexer
6. Ripes — visuelles Tracing auf den Logikgattern



Notizen

Bottom-up: erst die fünf Phasen, dann Bauteil für Bauteil von ADD über Speicher bis Branches. Am Ende setzen wir den Datenpfad in Ripes unter Strom.

Rückblick: Was wir bisher blind genutzt haben

- Maschinenbefehl immer exakt 32 Bit breit
- Instruction Formats: R, I, S, B
- Register lesen und überschreiben (`t0`, `s0`, ...)
- ALU kann addieren und vergleichen
- PC als logischer Zeiger im Code

```
# Wir wissen, WAS dieser Befehl tut:  
add t0, t1, t2
```

```
# Aber WIE wird aus 0x007302B3 die ALU aktiviert?
```

Notizen

Bisher Magie: Wer öffnet das Register File? Wer konfiguriert die ALU? Die CPU war Blackbox — heute öffnen wir sie.

Die Blackbox öffnen


- Ein realer Prozessor: Milliarden Transistoren
- Mikroskopische „Autobahnen“ — für Menschen nicht greifbar
- Abstraktion: Blockdiagramme statt einzelner Elektronen
- Fokus: Datenflüsse und Vernetzung der Komponenten

Notizen

Ingenieure abstrahieren zu Blöcken: Register File, ALU, Multiplexer — verbunden durch 32-Bit-Leitungsbündel.

Was ist ein Datenpfad (Datapath)?

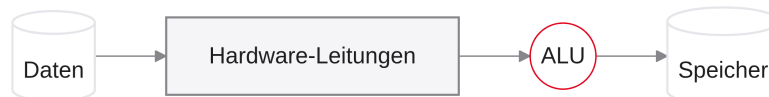- Physikalische „Rohrleitung“ des Prozessors
- Alles, was Daten verarbeitet oder transportiert: ALU, Register File, Speicher, Multiplexer
- Nicht dazu: die Control Unit (Steuerwerk) — sie dirigiert nur
- Der Datenpfad begrenzt die Maximalleistung des Chips



Notizen

Datenpfad = Nutzdaten-Fluss. Steuerwerk = Hebel an den Ventilen. Heute exklusiv das Rohrleitungssystem.

Der Single-Cycle-Prozessor

- Viele Steuerungsarten: Pipelining, Multi-Cycle, ...
- Heute: didaktisch zentrales Modell — Single-Cycle
- Ein Maschinenbefehl in exakt einem Taktzyklus
- Bei jeder steigenden Taktflanke ist ein Befehl fertig
- Leicht verständlich, modern oft ineffizient (Vertiefung später)

Notizen


Ein Takt: Fetch bis Write-Back. Moderne Chips arbeiten anders — das Modell bleibt der Schlüssel zum Verständnis.

Folie

8 / 78

Die 5 Phasen

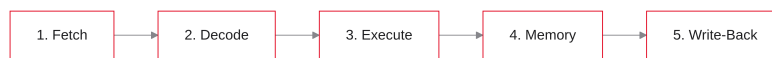- Logisch fünf Stationen, auch wenn alles in einem Takt geschieht
- Universelles Schema vieler Architekturen
- Datenfluss strikt von links nach rechts (Write-Back als Rückführung)
- Abkürzungen: IF, ID, EX, MEM, WB



Notizen

Heiliger Gral der Rechnerarchitektur: Instruction Fetch, Decode, Execute, Memory, Write-Back — von Mikrocontroller bis Server.

Folie

9 / 78

Phase 1: Instruction Fetch (IF)

- 32-Bit-Maschinencode aus dem Speicher holen
- PC liefert die physikalische Adresse
- Instruction Memory liefert die Instruktion
- Parallel: Vorbereitung $PC + 4$ für den nächsten Befehl



Notizen

Noch „dumm“: Adresse lesen, Wort liefern. Ein kleiner Addierer hält bereits $PC + 4$ bereit.

Phase 2: Instruction Decode (ID)

- 32-Bit-Wort entschlüsseln, Operanden bereitstellen
- Felder: opcode, rs1, rs2, ...
- rs1/rs2 an das Register File — Werte auf die Datenleitungen
- Control Unit erzeugt Steuersignale aus dem Opcode




Notizen

Opcode analysieren, Registeradressen herausgreifen, Werte auf RD1/RD2 legen — kombinatorisch (reine Gatterlaufzeiten, ohne Taktzustand).

Phase 3: Execute (EX)

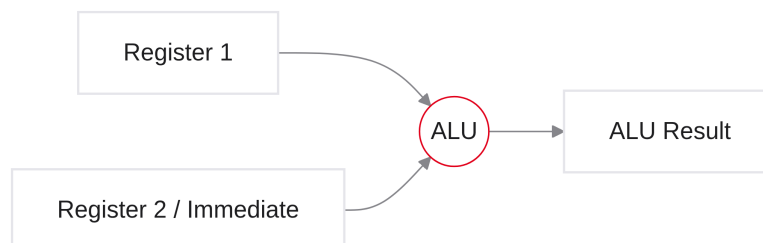- Mathematische oder logische Arbeit: die ALU
- R-Type: zwei Registerwerte verknüpfen
- Load/Store: Zieladresse = Base + Offset
- Branch: Vergleich (z. B. Differenz auf Null)




Notizen

Die ALU rechnet nicht nur bei add: bei lw/sw berechnet sie die RAM-Adresse (Base + Offset).

Phase 4: Memory (MEM)

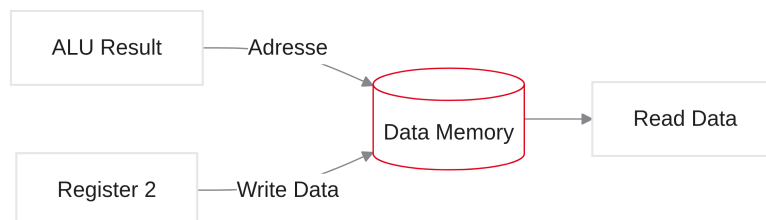- Kommunikation mit dem Datenspeicher
- Relevant für `lw`, `sw` und Verwandte
- Andere Befehle: Bypass am RAM vorbei
- `lw`: lesen; `sw`: schreiben an ALU-Adresse



Notizen

Bei `add` bleibt der Datenspeicher abgeriegelt; das ALU-Ergebnis fließt parallel weiter zum Write-Back.

Phase 5: Write-Back (WB)

- Fertigen Wert in Zielregister `rd` ablegen
- Rückführung zum Register File (visuell „nach links“)
- `add`: ALU-Ergebnis; `lw`: RAM-Daten
- `beq/sw`: kein Register-Schreiben — Phase inaktiv



Notizen

Mit dem Write-Back ist der Befehl vollständig abgearbeitet — bereit für den nächsten Takt.

Fetch und R-Type-Datenpfad

- Aufbau des Hardware-Schaltplans beginnen
- Fetch: Instruktion holen
- PC und PC+4-Addierer
- Verschaltung für `add/sub`
- Timing innerhalb eines Taktes



Notizen

Vom PC links nach rechts zum reinen Rechenpfad — R-Type ohne Datenspeicher.

Der Startpunkt: Der PC


- Program Counter: spezielles 32-Bit-Register
- Speichert den Ausführungszustand (State)
- D-Flip-Flops: Update nur bei positiver Taktflanke
- Während des Taktes: stabile Adresse am Ausgang

Notizen

Anker des Datenpfads. Flankengetriggert: neue Adresse einfrieren, bis zum nächsten Tick halten.

Instruction Memory (Befehlsspeicher)

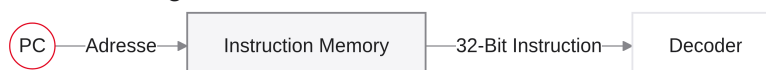- Erstes Bauteil hinter dem PC
- PC-Wert am Adress-Eingang
- Single-Cycle-Modell: kombinatorische Ausgabe der Instruktion
- Während der Ausführung: nur Lesen



Notizen


Adresse anlegen — nach kurzer Verzögerung liegt das 32-Bit-Wort am Ausgang. Fetch erledigt.

Folie

17/78

PC-Inkrementer ($PC + 4$)

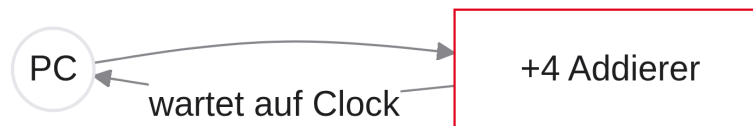- Separater Hardware-Addierer (nicht die Haupt-ALU)
- Fest verdrahtet: immer $+4$ zur PC-Adresse
- Ergebnis zurück an den PC-Eingang — wartet auf die nächste Flanke



Notizen

Kabel splitten: ein Strang zum Instruction Memory, einer zum $+4$ -Addierer. Flip-Flops übernehmen erst beim Tick.

Folie

18/78

R-Type-Refresher

- Instruktion liegt auf den Leitungen
- Ziel: `add rd, rs1, rs2` physikalisch
- Bits 19:15 = `rs1`, 24:20 = `rs2`, 11:7 = `rd`

Bits	Feld
31:25	funct7
24:20	rs2 (lesen)
19:15	rs1 (lesen)
14:12	funct3
11:7	rd (schreiben)
6:0	opcode

Notizen

32-Bit-Kabel aufspließen: drei 5-Bit-Bündel für `rs1`, `rs2`, `rd` zum Register File.

Register lesen (ID)

- Zwei Lese-Ports A1 und A2
- `rs1/rs2` direkt angeschlossen
- Kombinatorisch: Inhalte auf RD1 und RD2
- Operanden physikalisch isoliert




Notizen

Asynchron in der ID-Phase: Spannung an den Ports — Werte auf den Datenausgängen.

Die ALU (EX)

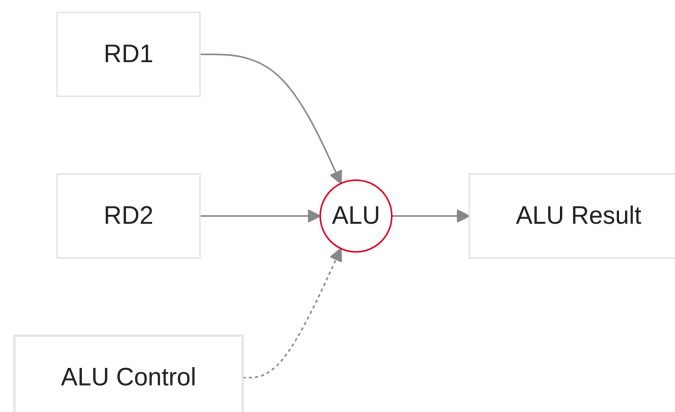- RD1 und RD2 in die ALU-Eingänge
- Sofortige Verknüpfung (kombinatorisch)
- Operation via ALU-Control (aus `opcode/funct3`)
- Ergebnis am ALU-Ausgang



Notizen

Kein Zwischenspeicher in der ALU: Gatterlaufzeiten, dann steht das Resultat. Execute-Phase erreicht.

Write-Back (WB)

- Ergebnis zurück zur Werkbank
- Leitung vom ALU-Ausgang zum WD-Port (Write Data)
- Visuell der „rückwärts“-Pfad auf dem Plan
- Bits warten am Register File




Notizen

Bei R-Type wird MEM umgangen. Daten stehen an der Tür — noch nicht geschrieben.

Zieladresse (rd)

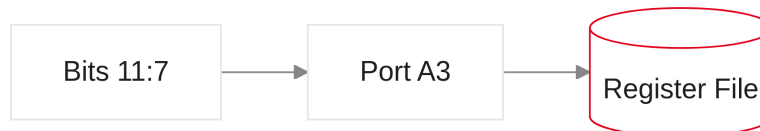- Schreibfach: Bits 11:7 (*rd*) an Port A3
- Hardware für R-Type damit vollständig verdrahtet



Notizen

A3 sagt: „Schreibe die anliegenden Daten in Fach Nummer *rd*.“

Das RegWrite-Signal


- Schutzventil: Steuerpin RegWrite (1 Bit)
- RegWrite = 1: bei nächster Flanke in *rd* speichern
- RegWrite = 0: Signale prallen ab (wichtig für *sw/beq*)

Notizen

Ohne RegWrite würde jedes Tick Register überschreiben. Nur bei erlaubtem Write-Back auf 1.

Der fertige R-Type-Pfad

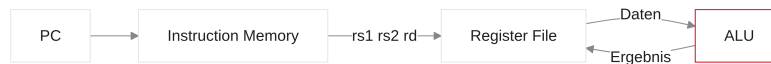- Strom: PC → Instruction Memory → Register lesen → ALU → Write-Back
- Kein Zugriff auf den Data Memory




Notizen

Synchronisierter Datenfluss ohne RAM. Als Nächstes: Timing — wann wird wirklich gespeichert?

Timing im Single-Cycle

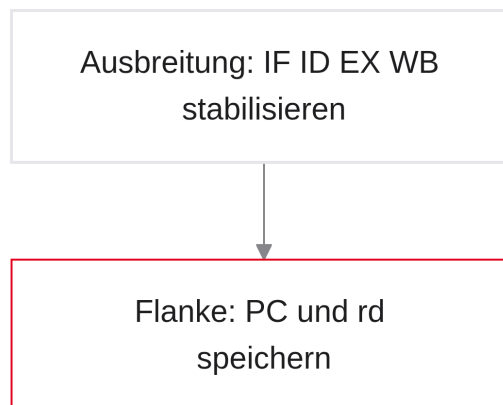- Gatter arbeiten ununterbrochen; Signale breiten sich aus
- Erst wenn EX/WB stabil: Ergebnis am Register-Eingang
- Steigende Flanke am Taktende:
 - Register File speichert (wenn RegWrite = 1)
 - PC übernimmt $PC + 4$
- Sofort Start des nächsten Befehls



Notizen

Während der Periode: Kombinatorik. Flanke: Zustände einfrieren. (Gantt-Darstellung bewusst als Phasen-Kette — handout-tauglich.)

Warum überschreiben wir nichts vorzeitig?

- Fall: $rd = rs1$, z. B. `addi t0, t0, 1`
- Alter Wert wird gelesen, durch ALU, steht am Schreib-Port
- Flip-Flops ändern den Ausgang erst mit der Flanke
- Deshalb ist $a = a + b$ gefahrlos


```
t0 = t0 + t1;  
// Lesen und Schreiben im selben Takt - Flankensteuerung rettet uns
```

Notizen

Klassische Klausurfrage: Lesen und Schreiben desselben Registers im Takt. Flankensteuerung hält den alten Wert stabil bis zum Tick.

Was passiert mit Phase 4 (MEM)?

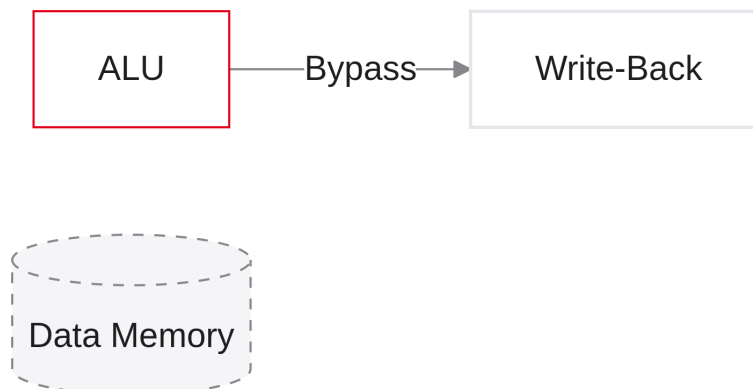- Im reinen R-Type-Pfad fehlt der Data Memory
- MEM existiert logisch, physikalisch Bypass
- ALU-Ergebnis direkt zum Write-Back
- Nächster Schritt: RAM für Load/Store einhängen, ohne R-Type zu zerstören




Notizen

Ungenutzte Blöcke bleiben abgemeldet. Load/Store brauchen denselben Pfad — elegant erweitert, nicht neu erfunden.

Der Load/Store-Datenpfad

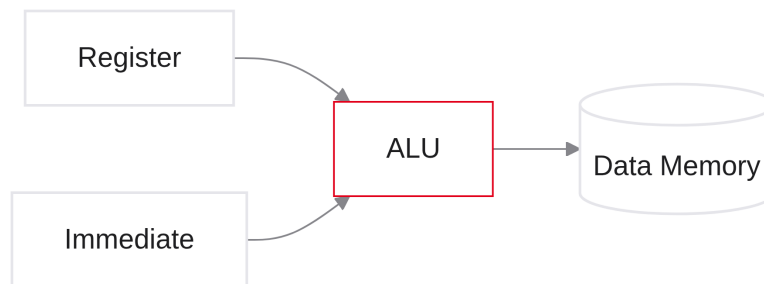- Konstanten (Immediates) in die ALU
- Data Memory einbinden
- Erster Ressourcenkonflikt — Multiplexer
- Datenwege für lw und sw
- Steuersignale MemRead / MemWrite



Notizen

Neue Leitungen erzeugen Kollisionen an ALU-Eingängen und Write-Back. Multiplexer als elektrische Weichen — nächster Bauabschnitt.

Das Problem mit I-Types

- R-Type: beide Operanden aus dem Register File ($rs1$, $rs2$)
- I-Type (lw , $addi$): kein $rs2$ — stattdessen 12-Bit-Immediate
- Die ALU hat 32-Bit-Eingänge
- Die Konstante muss aus dem Befehlswort in die ALU gelangen


Bits	Feld
31:20	<code>imm[11:0]</code> → diese 12 Bits müssen in die ALU
19:15	<code>rs1</code>
14:12	<code>funct3</code>
11:7	<code>rd</code>
6:0	<code>opcode</code>

Notizen

Für lw braucht die ALU Base + Offset. 12 Drähte an einen 32-Bit-Eingang zu löten reicht nicht — 20 Leitungen fehlen. Sign-Extension in Hardware ist nötig.

Immediate Generator (ImmGen)

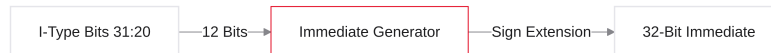- Vereinfacht für I-Type: Bits 31:20 als 12-Bit-Immediate
- S-/B-Formate nutzen andere Bitfelder — ImmGen kennt mehrere Layouts
- 12-Bit-Eingang, 32-Bit-Ausgang
- Aufgabe: Vorzeichenerweiterung (Sign-Extension) in Hardware
- Beim I-Type: Bit 31 wird auf die oberen 20 Bits kopiert



Notizen

Einstieg am I-Type (`addi`, `lw`): ImmGen fächert das Vorzeichenbit auf. Bei Branches/Stores greifen andere Immediate-Layouts — dasselbe Bauteil, andere Verdrahtung der Instruktionsbits.

Der erste Konflikt (Kollision)


- Zwei 32-Bit-Signale wollen denselben ALU-B-Eingang
- `add`: Signal aus RD2 (Register File)
- `lw/addi`: Signal aus ImmGen
- Beide Kabel auf einen Kontakt = Kurzschluss

Notizen

Klassischer Ressourcenkonflikt. Lösung: elektronische Weiche — Multiplexer.

MUX 1: ALU-Source (**ALUSrc**)

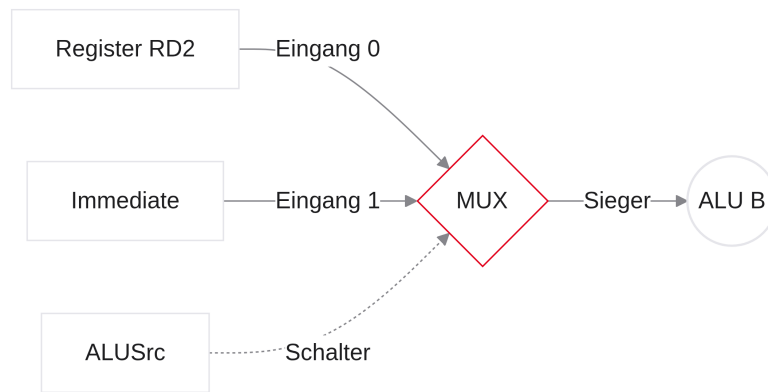- Multiplexer: mehrere Eingänge, ein Ausgang
- Steuerpin `ALUSrc`
- `ALUSrc = 0`: RD2 zur ALU
- `ALUSrc = 1`: Immediate zur ALU



Notizen

MUX wie eine Bahnweiche: Control Unit stellt `ALUSrc`, Kurzschluss vermieden.

Folie

33 / 78

Load Word (`lw`) — die Adressierung

- Mit MUX kann die ALU Konstanten verarbeiten
- Bei `lw`: ALU berechnet nur die RAM-Adresse (Base + Offset)
- Ergebnis = Hausnummer, kein „normales“ Rechenergebnis
- Diese Adresse geht an den Datenspeicher

```

lw t0, 12(s1)
# 1. ALUSrc = Immediate (12)
# 2. ALU: s1 + 12
# 3. Adresse am ALU-Ausgang
  
```

Notizen

Base am A-Eingang, Offset über ImmGen/MUX am B-Eingang — Adresse für den Data Memory.

Folie

34 / 78

Data Memory (Datenspeicher)

- Block in der MEM-Phase: Data Memory (RAM)
- Address: Ausgang der ALU
- Write Data: für Store
- Read Data: gelesene Daten
- Im Modell: kombinatorisches Lesen (wie Instruction Memory)



Notizen

Didaktisches Modell: getrennte Instruction- und Data-Memory-Blöcke. Adresse anlegen — Daten auf Read Data.

Folie

35 / 78

Daten aus dem RAM lesen

- Read Data = Wert des `lw`
- Write-Back: Leitung zurück zum WD-Port des Register Files
- Ziel: bei der Flanke in `rd` speichern
- Kollision: dort liegt bereits das ALU-Rückführkabel



Notizen

Zwei Kandidaten am WD-Port: ALU-Ergebnis (R-Type) vs. RAM-Daten (`lw`).

Folie

36 / 78

Der zweite Konflikt (MemtoReg)


- WD empfängt nur ein 32-Bit-Signal
- R-Type will ALU-Ergebnis; `lw` will RAM-Daten
- Lösung: zweiter MUX vor dem Register File
- Steuersignal: MemtoReg

Notizen

MemtoReg = 1: RAM durchlassen; = 0: ALU durchlassen.

Store Word (sw) — der Pfad

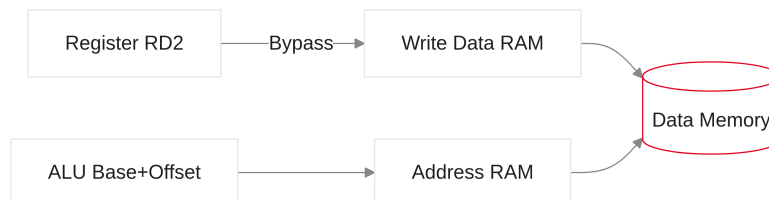- `sw: rs2` liefert die zu speichernden Daten
- Wert liegt schon auf RD2 (ID-Phase)
- Abzweig von RD2 zum Write-Data-Port des RAM (Bypass um die ALU)
- ALU berechnet parallel Base + Offset als Adresse



Notizen

Adresse wie bei `lw`; Datenpfad von RD2 direkt in den RAM-Schreibeingang.

Die Signale `MemWrite` und `MemRead`

- Speicher braucht Schutzpins wie das Register File
- `MemWrite = 1`: bei Flanke schreiben
- `MemRead = 1`: Daten auf Read Data ausgeben
- Bei `add`: beide 0 — RAM inaktiv

Notizen

RD2 wackelt oft am Speicher. Nur bei echtem Store öffnet `MemWrite` den Schreibpfad.

Store und das Register File

- `sw` schreibt in den RAM, nicht in Register
- S-Type: kein `rd` — auf dem `rd`-Kabel liegt Müll
- `RegWrite` muss bei Store zwingend 0 sein
- Sonst würde die Flanke ein Zufallsregister überschreiben

Ohne `RegWrite=0`:
 MUX `MemtoReg` leitet immer etwas weiter –
 Store würde Register mit Müll beschreiben.

Notizen


Zusammenspiel der Steuersignale: Store = RAM schreiben, Register File abgeriegt.

Folie

40 / 78

Der Load/Store-Pfad erweitert

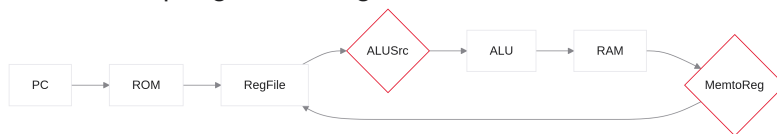- Rechnen (R-Type) und Speicherzugriff (I-/S-Type)
- Multiplexer regeln den Verkehr
- Es fehlt: dem PC das Springen beibringen



Notizen


Lineare Programme sind machbar. Nächste Stufe: Kontrollfluss — Branch-Datenpfad.

Folie

41 / 78

Der Branch-Datenpfad

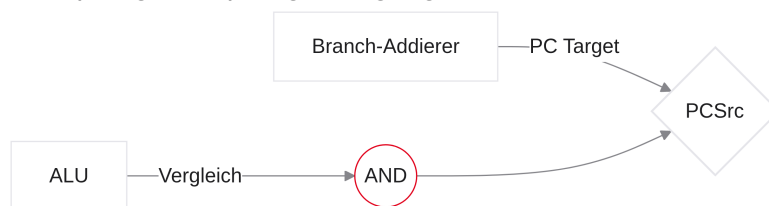- Hardware für bedingte Entscheidungen
- Problemstellung `beq`
- ALU als Komparator (Zero-Ausgang)
- Zweiter Addierer für das Branch-Target
- Logische Verknüpfung der Sprungbedingung



Notizen

Register vergleichen und PC dynamisch setzen — wenn die Bedingung wahr ist.

Das Branch-Problem (beq)

- `beq rs1, rs2, Label`: zwei Aufgaben in einem Takt
- Bedingung: sind `rs1` und `rs2` gleich?
- Navigation: neues PC-Ziel = aktueller PC + Offset
- Beides braucht Addition/Subtraktion — nur eine Haupt-ALU

```
# Hardware-Sicht:  
# 1. rs1 == rs2 ?  
# 2. PC_neu = PC + Offset  
# wenn (1): PC = PC_neu
```

Notizen

Ressourcenkonflikt: Vergleich und Target-Berechnung gleichzeitig — zweiter Addierer nötig.

Vergleich in Hardware (Subtraktion)

- Trick: Subtraktion statt direktem Gleichheitstest
- ALU: Ergebnis = $rs1 - rs2$
- Identisch $\Rightarrow$ Ergebnis = 0
- Dann war `beq` erfolgreich


```
Wenn A == B, dann A - B == 0
```

Notizen

Ungleich null $\Rightarrow$ ungleich. Hardware prüft, ob das ALU-Ergebnis nur Nullen enthält.

Die ALU und der Zero-Ausgang

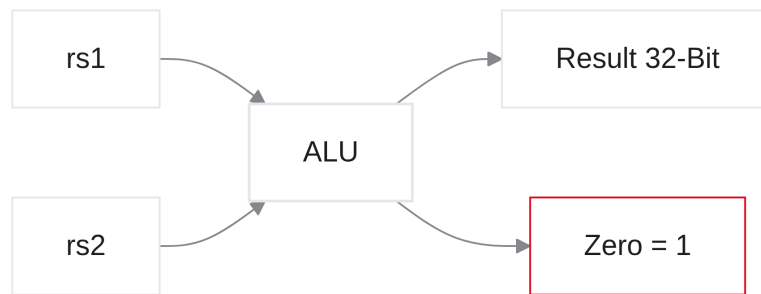- Dedizierter 1-Bit-Ausgang: Zero (oft „Zero-Flag“ genannt)
- NOR über alle 32 Ergebnisbits
- Alle Bits 0 $\Rightarrow$ Zero = 1
- Sonst Zero = 0
- Das Datenwort der ALU wird bei Branches typisch verworfen



Notizen

Hinweis Terminologie: In RISC-V-Datenpfaden ist Zero ein ALU-Ausgangspin, kein separates Statusregister wie bei x86. Ein Draht = Wahrheitsbit für den Branch.

Folie

45 / 78

Zieladresse berechnen (Navigation)

- Haupt-ALU ist mit der Subtraktion belegt
- Offset steckt im B-Type als zerrissenes Immediate
- ImmGen setzt zusammen und sign-extended auf 32 Bit
- Negative Offsets: Sprünge „nach oben“ (Schleifen)


Bits	Feld
31:25	<code>imm[12\ 10:5]</code>
24:20	<code>rs2</code>
19:15	<code>rs1</code>
14:12	<code>funct3</code>
11:7	<code>imm[4:1\ 11]</code>
6:0	<code>opcode</code>

Notizen

ImmGen kennt auch das B-Format. Zweierkomplement erlaubt rückwärts gerichtete Sprünge.

Offset-Aufbereitung (Shift Left 1)

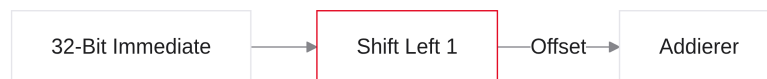- Immediate vor der PC-Addition um 1 Bit nach links ($\cdot 2$)
- Instruktionen enden nie auf ungerader Byte-Adresse
- Unterstes Bit der Distanz ist implizit 0 — Compiler speichert es nicht
- Hardware hängt die 0 per Shift an — größere Sprungreichweite




Notizen

Vereinfachte Darstellung für RV32I: Wortausrichtung und B-Immediate-Skalierung. Details im Lehrbuchdiagramm (Patterson & Hennessy) und in Ripes nachvollziehbar.

Der Branch-Addierer

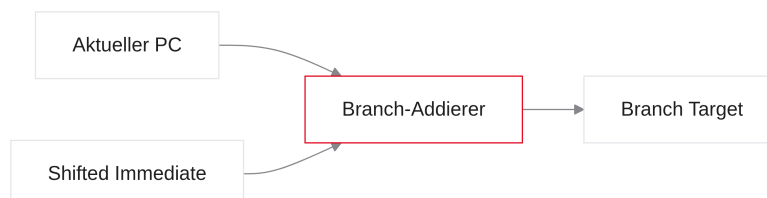- Zweiter, dedizierter Addierer (Haupt-ALU blockiert)
- Eingang 1: aktueller PC
- Eingang 2: aufbereitetes Offset
- Ausgang: Branch Target



Notizen

Silizium für Parallelität: Vergleich und Target-Berechnung im selben Takt.

Der dritte Konflikt (PC-Update)


- Am Taktende braucht der PC eine neue Adresse
- Kandidat 1: $PC + 4$
- Kandidat 2: Branch Target
- Zwei Kabel am PC-Eingang — wieder MUX nötig

Notizen

Dritter Weichensteller: direkt vor dem PC-Register.

MUX 3: PC-Source (PCSrc)

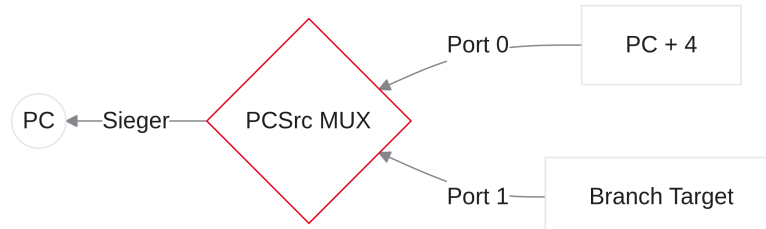- MUX vor dem PC-Eingang
- Port 0: linear ($PC + 4$)
- Port 1: Branch Target
- Steuersignal: PCSrc




Notizen

Wer stellt PCSrc? Nur bei echtem, erfolgreichem Branch umschalten.

Wer steuert PCSrc? (Die Logik)

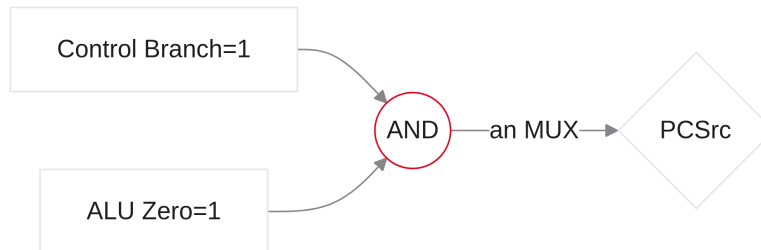- Zwei Bedingungen gleichzeitig:
 - Befehl ist Branch (Control: Branch = 1)
 - Vergleich erfolgreich (ALU: Zero = 1)
- Verknüpfung mit AND-Gatter
- $PCSrc = Branch \wedge Zero$




Notizen

Zufällige ALU-Null bei `sub` darf nicht springen — nur Branch-Opcode plus Zero.

Trace: Branch Taken

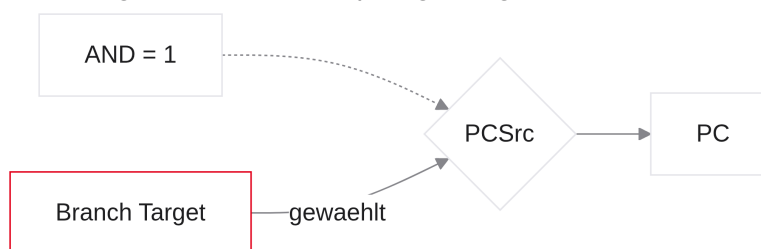- Bedingung wahr: `beq`, Register gleich
- $AND = 1$, MUX auf Port 1
- Nächste Flanke: Target in den PC — Sprung erfolgt




Notizen

Zero leuchtet, Branch leuchtet, AND feuert, Weiche klappt — PC übernimmt das Label.

Trace: Branch Not Taken (Fall-Through)

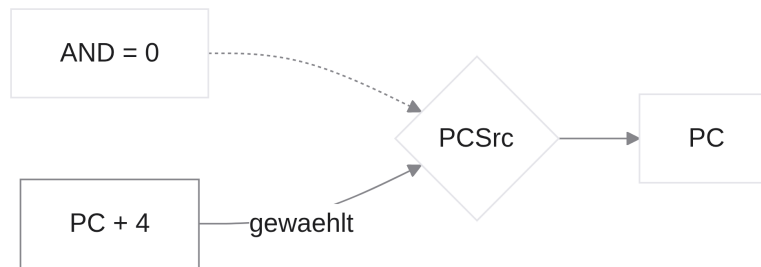- Bedingung falsch: Register ungleich
- $\text{Zero} = 0 \rightarrow \text{AND} = 0$
- MUX bleibt auf Port 0: $PC + 4$
- Target-Adresse verpufft ungenutzt



Notizen

Fall-Through: lineare Fortsetzung. Eleganz reiner Kombinatorik plus einer Flanke.

Unbedingte Sprünge (jal) — Ausblick

- jal braucht etwas mehr Verdrahtung als beq
- Bedingungslos: PCSrc gezielt auf Target
- Rückflugticket: $PC + 4$ muss nach rd (meist ra)
- Extra-MUX/Kabel zum Write-Back — im Blockdiagramm vereinfacht
- In Ripes im Labor sichtbar

```
jal ra, Label:
  PC = Target
  ra = PC+4
```

Notizen

Vereinfachung: Wir blenden die jal-Write-Back-Kabel hier aus; Einheit 4 und Ripes zeigen den Link-Pfad.

Die Anatomie ist fast komplett


- Speicher/Register: PC, Instruction Memory, Data Memory, Register File
- Rechenwerke: Haupt-ALU, Branch-Addierer, +4-Addierer
- Weichen: drei Multiplexer (ALUSrc, MemtoReg, PCSrc)
- Branch-Logik: Zero und AND

Notizen

Als Nächstes: Teilpfade zum Master-Diagramm und die Rolle der Control Unit.

Der komplette Datenpfad

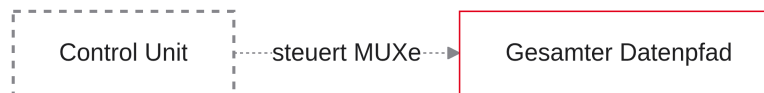- Alle Teilpfade zu einem System
- Klassisches Architektur-Diagramm (Patterson & Hennessy)
- Control Unit als Dirigent der Steuersignale
- Schwäche des Single-Cycle: Timing / Taktperiode
- Ausblick: warum Pipelining nötig wird




Notizen

Finale Theorie: Steuerwerk und Datenpfad zusammen. Das vereinfachte Gesamtbild folgt nach der Ressourcen-/MUX-Zusammenfassung; danach Timing und Pipelining-Ausblick.

Der Ressourcenkonflikt (Zusammenfassung)

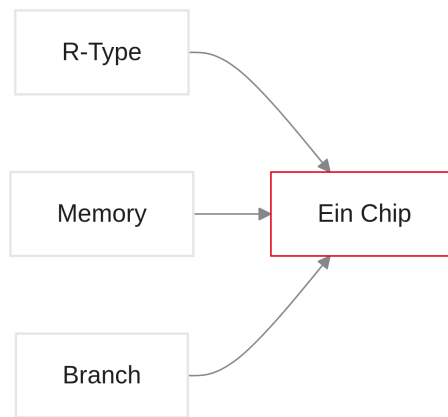- Drei Teilpfade: R-Type, Load/Store, Branch
- Problem: keine eigene ALU/Register File pro Befehlstyp
- Transistoren kosten Fläche, Energie und Geld
- Lösung: Pfade überlagern — gemeinsame Nutzung (Reuse)
- Dieselbe ALU: mal Addition, mal Adresse, mal Vergleich



Notizen


Drei ALUs wären absurd teuer. Eine ALU dient nacheinander ganz unterschiedlichen Befehlen — das ist die Genialität der Architektur.

Folie

57 / 78

Multiplexer: Die Weichensteller

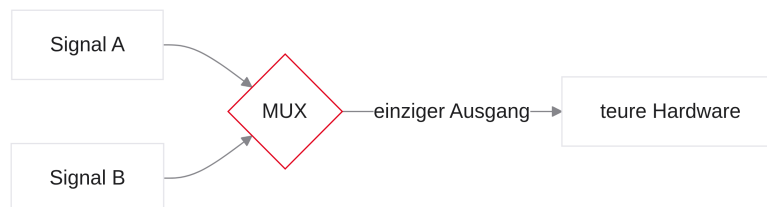- Wie vermeiden wir Chaos beim Zusammenlegen der Kabel?
- Antwort: unsere drei Multiplexer
- Verkehrspolizisten des Datenpfads
- Ohne sie: Kurzschlüsse an teuren Eingängen (ALU, PC, Register)



Notizen

Zwei Quellen, ein Ziel: Kabel aufschneiden, MUX dazwischen, ein sauberes Ausgangskabel.

Der komplette Datenpfad (Patterson & Hennessy)

- Single-Cycle Datapath nach **Patterson und Hennessy** (RISC-V Edition; Signalnamen dieses Kurses)
- Harris & Harris (Kursliteratur) nutzen teils andere Namen (`ResultSrc` statt `MemtoReg`, `ImmSrc`, ...) — Konzept identisch
- Vereint IF, ID, EX, MEM, WB; drei MUX-Weichen hervorgehoben
- Rote gestrichelte Linien: Steuersignale der Control Unit

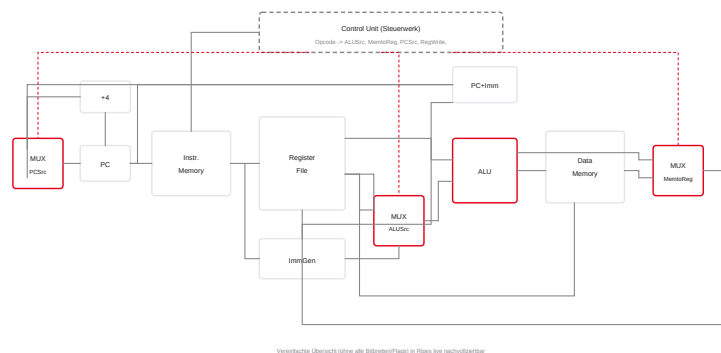


Abbildung 1: Single-Cycle-Datenpfad (vereinfacht)

Notizen

Meisterdiagramm der Rechnerarchitektur — hier didaktisch verdichtet. Signalnamen folgen Patterson/Hennessy; in Ripes heißen einige Signale anders (Mapping-Folie).

P&H-Diagramm und Ripes: Mapping

Das Lehrbuch-Diagramm und der Ripes-Single-Cycle-Prozessor sind **nicht baugleich**. Merken Sie sich die Entsprechungen:

Patterson/Hennessy (Folien)	Ripes (Single-Cycle)
ALU-Zero + AND mit Branch → <code>PCSrc</code>	Dedizierte Branch-Vergleichseinheit (alle Branch-Typen)
Separater Branch-Addierer	Branch-Ziel oft über Haupt-ALU (PC als Op1)
2-Wege-MUX <code>MemtoReg</code>	Oft 3-Wege-Write-Back-MUX (<code>Reg wr src: ALU / Mem / PC+4</code>)
Signalnamen <code>MemtoReg</code> , <code>MemRead</code> , ...	teils andere Bezeichner (Tooltips lesen!)

Farben: beliebig

1-Bit-Signale: **grün** = 1, **grau** = 0 (kein „rot“ = 0“, kein „ausgegraut“ = X)

Don't Care (X) ist ein **Entwurfskonzept** der Wahrheitstabelle — der Simulator zeigt immer einen konkreten Bitwert.

Notizen

Labor: Paper-&-Pencil nach P&H, Verifikation in Ripes mit Mapping. Nicht erwarten, dass Zero+AND und Branch-Addierer 1:1 sichtbar sind.

Folie

60 / 78

Weiche 1: **ALUSrc**

- Vor der Haupt-ALU
- Entscheidung: womit rechnen?
- 0: zweites Register (RD2)
- 1: Immediate aus ImmGen

```
add t0, t1, t2 -> ALUSrc = 0
addi t0, t1, 5  -> ALUSrc = 1
```

Notizen

R-Type: Registerkabel. I-Type/lw: ImmGen-Pfad.

Folie

61 / 78

Weiche 2: **MemtoReg**

- Rechts vor dem Write-Back
- Entscheidung: was nach rd?
- 0: ALU-Ergebnis
- 1: RAM-Daten
- Bei sw/beq: Stellung oft Don't Care (weil RegWrite = 0)

```
add t0, t1, t2 -> MemtoReg = 0
lw  t0, 0(s1)  -> MemtoReg = 1
```

Notizen

Ohne RegWrite prallt Müll am Register File ab — Don't Care ist ungefährlich.

Weiche 3: PCSrc

- Oben links vor dem PC
- 0: $PC + 4$ (Fall-Through)
- 1: Branch Target
- Einzige Weiche, die auch vom ALU-Zero abhängt (AND mit Branch)


```
add ...          -> PCSrc = 0
beq ... (genommen) -> PCSrc = 1
```

Notizen

Navigator des Prozessors: linear weiter oder Sprung — Control plus Live-Ergebnis der ALU.

Die Steuersignale (Control)

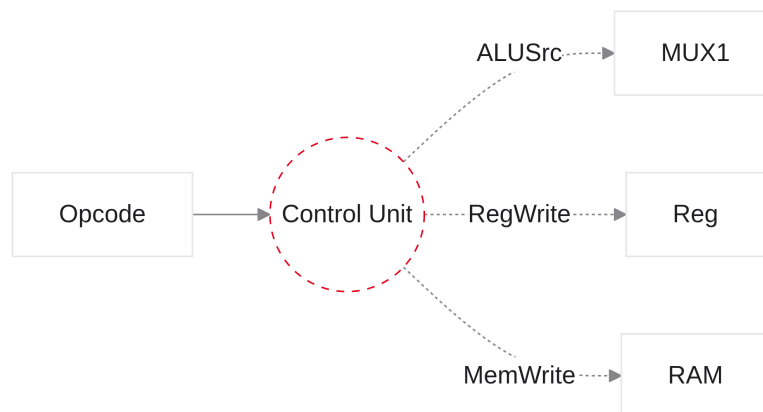- Typisch: RegWrite, MemRead, MemWrite, ALUSrc, ALUOp, ...
- Quelle: Control Unit (Steuerwerk)
- Liest den Opcode und erzeugt die Weichen-/Speicher-Signale
- Detailbau der Control Unit: Einheit 6




Notizen

Dirigent von oben: Opcode analysieren, Multiplexer und Schreibfreigaben in Nanosekunden setzen.

Das Timing-Problem (Critical Path)

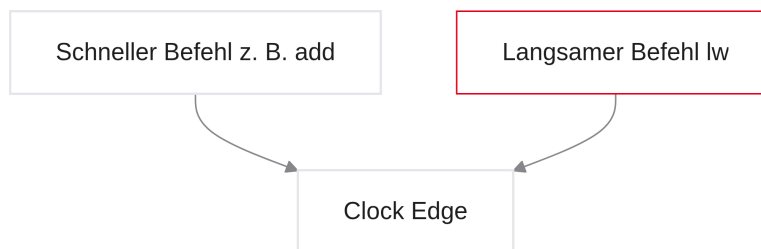- Single-Cycle: alles in einem Takt
- Nächste Flanke erst, wenn das letzte Signal stabil ist
- Taktperiode $\geq$ kritischer Pfad (längste Verzögerungskette)
- Zu schneller Takt: nächster Fetch vor Write-Back — Absturz



Notizen

Die Taktfrequenz muss zum langsamsten Befehl passen — Critical Path diktiert die MHz.

Welcher Befehl ist der langsamste?

- `add`: Fetch → Decode → ALU → Write-Back (RAM idle)
- `beq`: Fetch → Decode → ALU/Branch-Addierer → PC
- Verlierer: `lw` — alle Stationen inkl. Data-Memory
- Gesamte CPU muss so langsam takten, dass `lw` in einen Zyklus passt



Notizen

Zwei Speicherzugriffe plus langes Write-Back-Kabel: `lw` bestimmt den kritischen Pfad.

Das Ende des Single-Cycle


- Langer Takt für 1w verschwendet Zeit bei schnellen Befehlen
- add ist früh fertig — ALU wartet bis zum Tick
- Ineffiziente Hardware-Nutzung
- Für hohe GHz: Architektur umbauen

Notizen

Todesstoß des Single-Cycle in der Praxis: teures Silizium steht oft still.

Ausblick: Pipelining (Fließband)

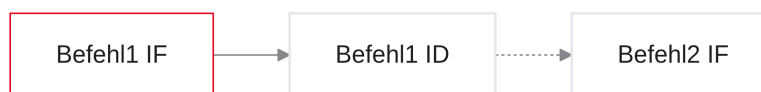- Langer Zyklus in fünf kurze Takte zerlegen
- Fließband: während Befehl 1 in ID ist, startet Befehl 2 in IF
- Alle Blöcke arbeiten gleichzeitig an verschiedenen Befehlen
- Vertiefung: Einheit 7



Notizen

Heute bleibt das übersichtliche Single-Cycle-Modell. Pipelining kommt in Einheit 7.

Praxis: Ripes Onboarding

- Von abstrakten Diagrammen zur Simulation
- Tool: Ripes — Code-Editor plus Live-Hardware
- Stromsignale auf Leitungen ablesen
- Step-/Clock-Debugging auf den Gattern

Notizen

Venus bleibt für Software. Ripes macht das Lehrbuchdiagramm interaktiv.

Venus vs. Ripes

- Venus: Software-Fokus, Algorithmen, Register/RAM-Ergebnisse
- Ripes: Hardware-Fokus, Bits auf Leitungen, MUX und ALU live
- Code in Ripes etwas unbequemer — visuelles Feedback unschlagbar

```
Venus = Blick des Programmierers  
Ripes = Blick des Chip-Designers
```

Notizen

Tool nach Fragestellung wählen: Algorithmus → Venus; Datenpfad → Ripes.

Die UI: Prozessorwahl

- Zuerst den richtigen Chip einbauen
- Ripes bietet Single-Cycle und Pipeline-Varianten
- Heute zwingend: Single-Cycle Processor
- 5-Stage Pipeline wäre für heute irreführend

Notizen

Chip-Icon oben links: Single-Cycle wählen — exakt der Folien-Prozessor.

Die UI: Editor-Tab

- Assembler wie in Venus (RISC-V)
- Kleine Tests: add, lw, beq
- Ripes assembliert oft live (kein separater Compile-Klick)

```
.text  
li t0, 10  
li t1, 15  
add t2, t0, t1
```

Notizen

.text-Direktiven und Mnemonics wie gewohnt. Danach Processor-Tab öffnen.

Die UI: Datenpfad-Reiter


- Herzstück: Lehrbuchdiagramm (Patterson & Hennessy) live
- Dicke Linien: 32-Bit-Daten
- Tracing: Clock/Step — einen Takt nach dem anderen
- Run vermeiden, wenn Sie Signale verstehen wollen

Notizen

PC links, ALU Mitte, Data Memory rechts — Clock-Tick treibt exakt einen Zyklus.

Signale live ablesen

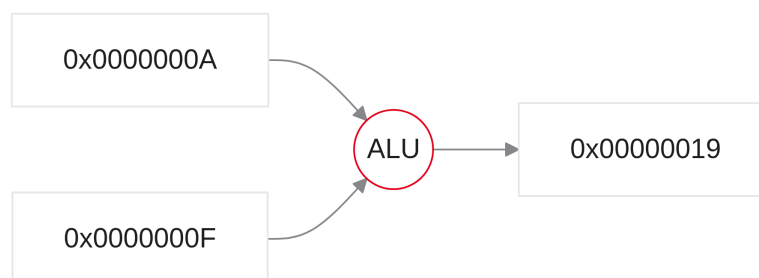- Hex-Werte auf den Leitungen sichtbar
- Datenleitungen vs. 1-Bit-Steuersignale
- Beispiel: $t_0 = 10, t_1 = 15 \rightarrow$ ALU-Ausgang $0x19$ (25)



Notizen

Maus über Werte: oft Dezimal-Tooltip. Theorie wird messbar.

Multiplexer in Ripes untersuchen

- Bei `lw`: MUX vor der ALU (`ALUSrc`) suchen
- Steuersignal prüfen: steht es auf 1?
- Beobachtung: ImmGen-Pfad wird zur ALU durchgeschaltet

Notizen

Visuelles Feedback: Control Unit zieht am Faden, Weiche klappt — Theorie greifbar.

Register und RAM inspizieren

- Seitenleisten: Registers und Memory (wie Venus)
- Bei `sw`: MemWrite im Diagramm auf 1, Byte im Memory-Tab aktualisiert

```
Kette fuer sw t0, 0(s1):  
1. Code tippen  
2. Clock  
3. MemWrite = 1 im Datenpfad  
4. Memory-Tab: Wert liegt im RAM
```

Notizen

Diagramm und Tabellen zusammen lesen — Store wird physisch sichtbar.

Labor-Aufgabe 1: R-Type-Trace

- Code: `li t0, 50/li t1, 100/add a0, t0, t1`
- Bis zum `add` steppen
- Fragen: Hex auf RD1? Wert von `ALUSrc`? Wert von `RegWrite`?

Notizen

Reine Analyse, kein schweres Programmieren. Stimmen die Leitungen mit der Theorie?

Labor-Aufgabe 2: Der Load-Trace

- `.data` mit `.word 99, 88`
- Base in `s1`, dann `lw a0, 4(s1)`
- ImmGen: wird 4 zu 32-Bit?
- Welche Adresse berechnet die ALU?
- Stellung von `MemtoReg` ganz rechts?


```
.data
werte: .word 99, 88
.text
    la s1, werte
    lw a0, 4(s1)
```

Notizen

Kritischer Pfad live: ImmGen, Adress-ALU, RAM, MemtoReg — langsamster Befehl.

Q&A und Hands-on

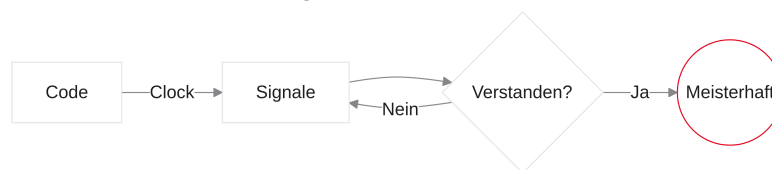- Ripes starten (Browser oder lokal)
- Single-Cycle Processor einstellen
- Leitungen explorieren — die CPU ist kein Mysterium mehr
- Viel Erfolg beim Hardware-Hacking



Notizen

Damit endet Einheit 5: Assembler trifft Silizium. Im Labor Single-Cycle checken und den Datenpfad auseinandernehmen.