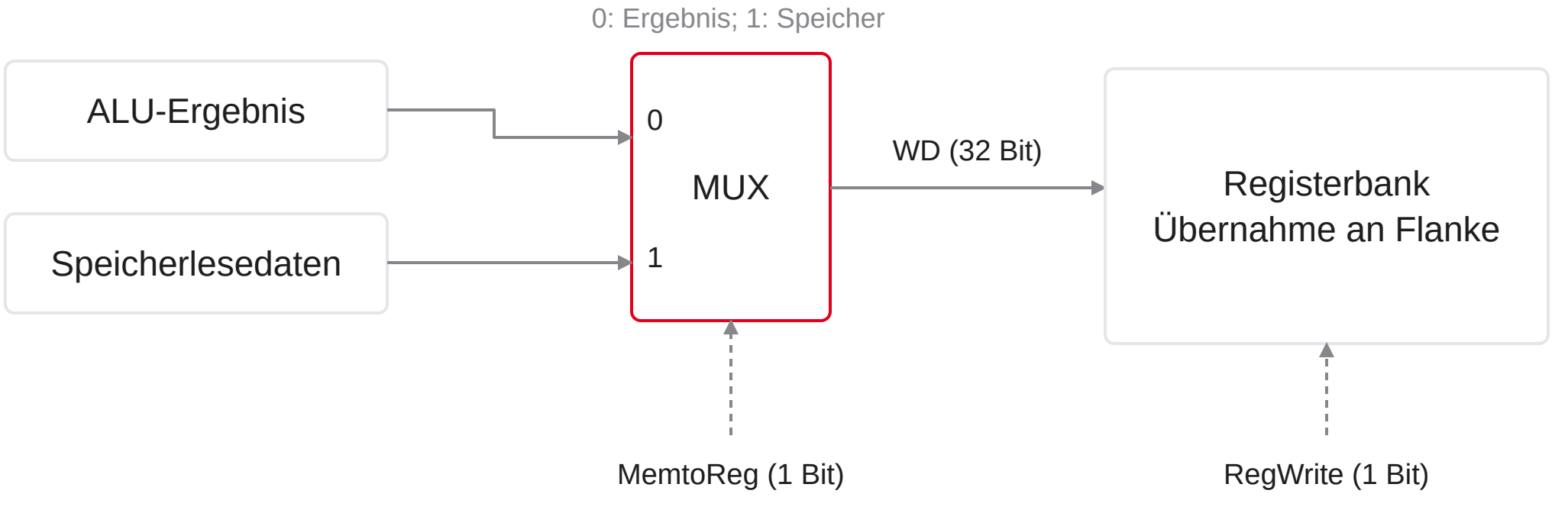
0: Ergebnis; 1: Speicher
ALU-Ergebnis
Speicherlesedaten
0
MUX
1
WD (32 Bit)
Registerbank
Übernahme an Flanke
MemtoReg (1 Bit)
RegWrite (1 Bit)