Übungsblatt 6: Das Steuerwerk

Mikrocomputertechnik 1

Aufgabe 1: Was soll der Datenpfad tun? (8 Punkte)

Single-Cycle-Kursmodell aus Einheit 5 und 6. Jeder Befehl startet unabhängig mit t1 = 12, t2 = 30, s0 = `0x2000`; das Wort an `0x2004` ist 7. Die erste Zeile ist ein Beispiel, „—" bedeutet keine Wirkung.

1. Ergänzen Sie die Tabelle. (4 P)

Befehl	ALU-Eingang B	ALU-Ergebnis	Datenspeicher	Register danach
`add t3, t1, t2`	RD2 = 30	42	—	t3 = 42
`lw t3, 4(s0)`				
`sw t2, 8(s0)`				
`beq t1, t2, ziel`				
`addi t3, t1, -2`				

2. Bei zwei Befehlen ist es gleichgültig, ob das ALU-Ergebnis oder das Speicherwort zum Register-Schreibport läuft. Welche sind es, und warum? (2 P)
3. addi gleicht bei ALU-Eingang B einem Befehl der Tabelle, beim Register-Schreibwert einem anderen. Welchen jeweils? Welche Werte folgen daraus für ALUSrc und MemtoReg? (2 P)

Aufgabe 2: Ein Steuerwerk für den Mini-Datenpfad bauen (16 Punkte)

Der Mini-Datenpfad kennt nur `add`, `beq`, `lw` und `sw`. Ein Vorerkenner hat den Befehl bereits als gültig erkannt und liefert den Gruppencode $g_1 g_0$: 00 = add, 01 = beq, 10 = lw, 11 = sw. Dieser Code ist eine Annahme des Mini-Modells, kein RISC-V-Feld. Die ALU kann nur addieren und subtrahieren; statt ALUOp genügt deshalb das Signal ALUSub. Gestrichelte Pfeile sind Steuersignale, gleichnamige Anschlüsse sind verbunden.

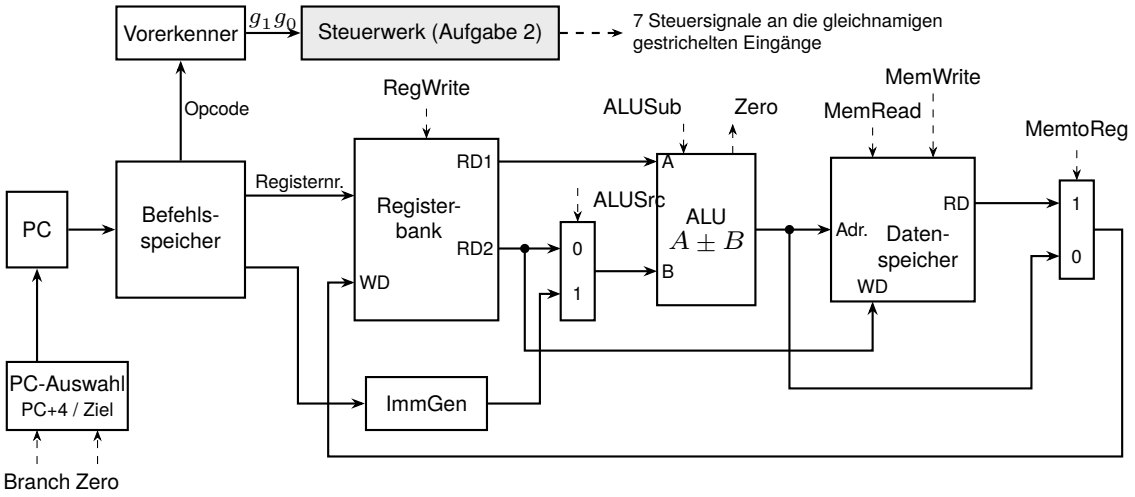

Signal	wirkt auf	0 bedeutet	1 bedeutet
ALUSrc	MUX vor ALU-Eingang B	RD2	Immediate
ALUSub	ALU	$A + B$	$A - B$
MemtoReg	Rückschreib-MUX	ALU-Ergebnis	Speicherwort
RegWrite	Registerbank	kein Schreiben	Schreiben an der Flanke
MemRead	Datenspeicher	kein Lesen	Lesen
MemWrite	Datenspeicher	kein Schreiben	Schreiben an der Flanke
Branch	PC-Auswahl	immer PC + 4	Ziel, falls Zero = 1

1. Vervollständigen Sie die Wahrheitstabelle. Verwenden Sie X nur, wo die Auswahl nachweislich keine Wirkung hat. (6 P)

$g_1 g_0$	Befehl	ALUSrc	ALUSub	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch
00	add	0	0	0	1	0	0	0
01	beq							
10	lw							
11	sw							

2. Geben Sie jedes Signal als Formel in g_1 und g_0 an. Beispiel: MemWrite $= g_1 \wedge g_0$, denn nur sw schreibt in den Speicher. Tipp: Suchen Sie die Zeilen mit einer Eins. Manche Signale sind direkt ein Eingangsbit oder dessen Negation. (6 P)

3. Zeichnen Sie das Steuerwerk mit Negationen (NICHT) und UND-Gattern in den Kasten. Welche Ausgänge brauchen kein eigenes UND-Gatter? (2 P)

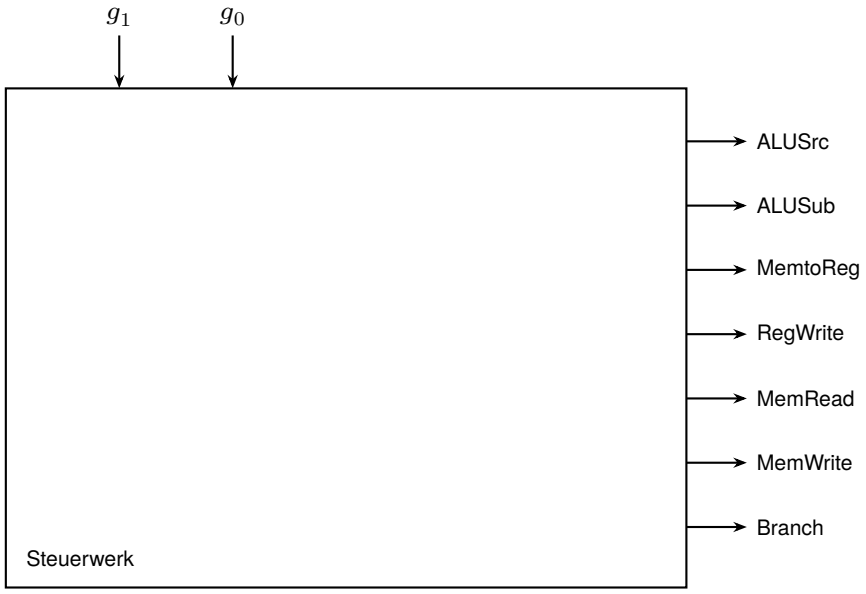

4. Die PC-Auswahl bildet PCSrc $=$ Branch $\wedge$ Zero. Bestimmen Sie Branch, Zero und PCSrc für `beq` mit den Werten 7 und 7, `beq` mit 7 und 9 sowie `add t0, x0, x0`. (2 P)

Aufgabe 3: Ein Programm durch den Mini-Datenpfad verfolgen (10 Punkte)

Der Mini-Datenpfad aus Aufgabe 2 arbeitet mit Ihrem Steuerwerk. Anfang: s0 = `0x2000`, t1 bis t4 = 0, t5 = 99. Die Datenwörter ab `0x2000` lauten 12, 30, 0, 42 (Wert A, Wert B, Summe, Sollwert).

```
start:         lw   t1, 0(s0)         # 0x100  Wert A
               lw   t2, 4(s0)         # 0x104  Wert B
               add  t3, t1, t2        # 0x108  Summe
               sw   t3, 8(s0)         # 0x10C  Summe ablegen
               lw   t4, 12(s0)        # 0x110  Sollwert
               beq  t3, t4, treffer   # 0x114
kein_treffer: add  t5, x0, x0        # 0x118
               beq  x0, x0, fertig    # 0x11C
treffer:      add  t5, t3, x0        # 0x120
fertig:        beq  x0, x0, fertig    # 0x124
```

1. Füllen Sie die Tabelle bis zum Erreichen von `fertig` aus. Freigaben sind RegWrite, MemRead, MemWrite und Branch; tragen Sie diejenigen ein, die eins sind. Die letzte Zeile bestimmen Sie selbst. (7 P)

PC	Befehl	$g_1 g_0$	ALU-Ergebnis	Freigaben = 1	Wirkung	nächster PC
0x100	`lw t1, 0(s0)`					
0x104	`lw t2, 4(s0)`					
0x108	`add t3, t1, t2`					
0x10C	`sw t3, 8(s0)`					
0x110	`lw t4, 12(s0)`					
0x114	`beq t3, t4, treffer`					

2. Welche Befehle werden übersprungen? Woran erkennen Sie das in der beq-Zeile? (1 P)
3. Geben Sie t1 bis t5 und die vier Datenwörter bei `fertig` an. (2 P)

Aufgabe 4: Fehlersuche im Steuerwerk (8 Punkte)

Ein Team hat das Steuerwerk aus Aufgabe 2 aufgebaut und startet das Programm aus Aufgabe 3 mit demselben Anfangszustand. Bei `fertig` steht in t1 der Wert `0x2000` statt 12.

1. Welcher Wert wurde offenbar statt des Speicherworts nach t1 geschrieben? Welches Steuersignal ist deshalb verdächtig? (2 P)
2. Tatsächlich ist MemtoReg direkt mit g_0 verbunden; alle anderen Signale sind richtig. Vergleichen Sie MemtoReg $= g_0$ für alle vier Gruppencodes mit Ihrer Tabelle. Bei welchem Befehl wirkt der Fehler, bei welchen ist er harmlos? (2 P)
3. Verfolgen Sie das Programm mit diesem Fehler. Geben Sie t1 bis t5, das Wort an `0x2008` und den genommenen Pfad (`treffer` oder `kein_treffer`) an. (3 P)
4. Geben Sie eine korrekte Formel für MemtoReg an. (1 P)

Aufgabe 5: Ausbaustufe mit vier Rechenbefehlen (8 Punkte)

Gruppencode 00 steht nun für die vier Registerbefehle `add`, `sub`, `and` und `or`. Die Hauptsteuerung liefert statt ALUSub die Kategorie ALUOp; die ALU-Steuerung bildet daraus wie in Einheit 6 das Kommando ALUControl.

ALUOp	Bedeutung
00	Addition
01	Subtraktion
10	Operation aus funct3 und funct7

Befehl	funct3	funct7	ALUControl
add	000	0000000	0010
sub	000	0100000	0110
and	111	0000000	0000
or	110	0000000	0001

1. Geben Sie ALUOp für die Gruppencodes 00, 01, 10 und 11 an. (2 P)
2. t1 = 12 = 1100_2, t2 = 10 = 1010_2, s0 = `0x2000`. Bestimmen Sie ALUOp, ALUControl und ALU-Ergebnis. (5 P)

Befehl	ALUOp	ALUControl	ALU-Ergebnis
`add t0, t1, t2`			
`sub t0, t1, t2`			
`and t0, t1, t2`			
`or t0, t1, t2`			
`lw t0, 8(s0)`			

3. Warum kann die Hauptsteuerung die Rechenoperation jetzt nicht mehr allein aus $g_1 g_0$ festlegen? (1 P)

Aufgabe 6: Das Programm in Ripes prüfen

Ab `start` führt das Programm genau den Ablauf aus Aufgabe 3 aus. Davor lädt `la` die Adresse des Datenbereichs `werte` nach s0, und `li` setzt t5 auf 99.

```
.data
.align 2
werte: .word 12, 30, 0, 42
.text
.globl main
main:
    la s0, werte
    li t5, 99
start:
    lw t1, 0(s0)
    lw t2, 4(s0)
    add t3, t1, t2
    sw t3, 8(s0)
    lw t4, 12(s0)
    beq t3, t4, treffer
kein_treffer:
    add t5, x0, x0
    beq x0, x0, fertig
treffer:
    add t5, t3, x0
fertig:
    beq x0, x0, fertig
```

1. Geben Sie das Programm im Editor von Ripes ein und wählen Sie das RV32-Single-Cycle-Modell ohne C. Protokollieren Sie Version und Modell. Lesen Sie die tatsächliche Adresse B von `werte` ab; sie ersetzt `0x2000` aus Aufgabe 3.
2. Halten Sie vor jedem Befehl ab `start` an. Notieren Sie vor der Clock die Schreibfreigaben von Registerbank und Datenspeicher sowie die Auswahl vor ALU-Eingang B und am Rückschreib-MUX. Vergleichen Sie mit Ihrer Tabelle aus Aufgabe 2. Prüfen Sie nach der Clock Register, Speicherwort und PC.
3. Bestätigen Sie bei `fertig` t1 bis t5 und die vier Wörter ab B.
4. Ändern Sie im Datenabschnitt den Sollwert von 42 auf 41. Sagen Sie Pfad und t5 voraus, bevor Sie das Programm neu starten, und prüfen Sie dann.
5. Beim `sw` zeigt Ripes am Rückschreib-MUX einen konkreten Auswahlwert, in Ihrer Tabelle steht X. Warum ist das kein Widerspruch?

Die Initialisierung vor `start` und die Schleife bei `fertig` gehören nicht zum untersuchten Ablauf. Ripes kann Signale anders benennen und codieren als das Mini-Modell; den beq-Vergleich kann ein eigener Vergleicher übernehmen.